
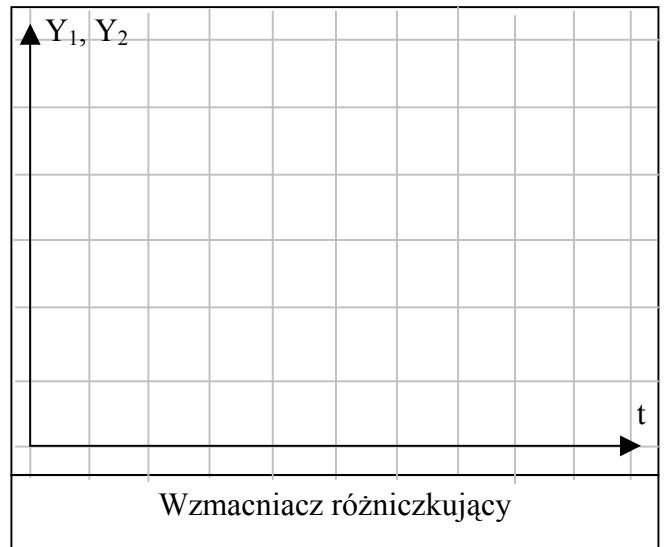


Data wykonania

Wykonał:

Lp	wzmacniacz sumujący				wzmacniacz różnicowy			
	$U_{WEA} = \dots\dots\dots [V]$		$U_{WEA} = \dots\dots\dots [V]$		$U_{WEA} = \dots\dots\dots [V]$		$U_{WEA} = \dots\dots\dots [V]$	
	U_{WEB} [V]	U_{WY} [V]	U_{WEB} [V]	U_{WY} [V]	U_{WEB} [V]	U_{WY} [V]	U_{WEB} [V]	U_{WY} [V]
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								

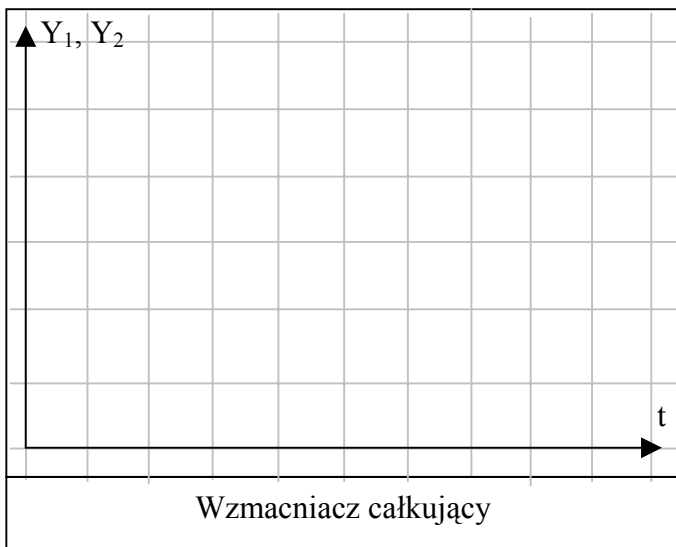

Podpis prowadzącego: